

P3



Diseño e implementación de un decodificador de 7 segmentos

1.- Introducción y objetivos

En esta práctica se van a implementar un decodificador de 7 segmentos. Además de la descripción, la simulación y la síntesis (realizadas en la práctica P2 con otro diseño), se completarán todas las fases del diseño digital en FPGA y se observará el resultado en una placa de desarrollo.

  2.- El decodificador de 7 segmentos

El decodificador de 7 segmentos es un circuito digital que convierte números binarios (en el caso que nos ocupa los correspondientes a los valores decimales del 0 al 9) para adaptarlos a un display de 7 segmentos como el de la figura.



Así, la salida del decodificador debe ser capaz de mostrar los siguientes dígitos decimales:



Por conveniencia, los segmentos A...G se nombrarán como led(0)... led(6).

Como tenemos 10 configuraciones distintas, vamos a necesitar 4 entradas, pero de ellas no necesitamos todos los valores (16). Los 6 valores restantes se emplean para simplificar las ecuaciones lógicas.

El decodificador de 7 segmentos responde a la tabla de la verdad que se muestra a continuación:

bcd(3)	bcd(2)	bcd(1)	bcd(0)	led(6) g	led(5) f	led(4) e	led(3) d	led(2) c	led(1) b	led(0) a
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

En nuestro caso, el display de 7 segmentos de la placa de desarrollo a usar tiene lógica negativa. Esto supone que cada led del display se enciende cuando el valor de su segmento es 0, y permanece apagado cuando vale 1. Esta consideración se tiene en cuenta en la tabla.

3.- Descripción VHDL

Una vez creado un nuevo proyecto como se realizó en la práctica 2, debemos crear un nuevo módulo VHDL llamado **decodificador** en la que estén implementadas las 7 funciones simplificadas usando mapas de Karnaugh.

El diseño tiene 4 entradas y 7 salidas. No obstante, como tanto las entradas como las salidas están relacionadas, las vamos a agrupar en dos grupos de señales, denominadas *buses*. Así, nuestro diseño va a constar de un bus de entrada **bcd** de 4 bits de longitud (de 3 a 0), y un bus de salida **led** de 7 bits (de 6 a 0).

Para hacer esto, se marca en la declaración de los puertos la casilla de *bus*, y a continuación se introduce el tamaño del mismo. MSB es el acrónimo de bit más significativo en inglés y LSB, bit menos significativo.

New Source Wizard

Select Source Type
Select source type, file name and its location.

- IP (CORE Generator & Architecture Wizard)
- Schematic
- User Document
- Verilog Module
- Verilog Test Fixture
- VHDL Module**
- VHDL Library
- VHDL Package
- VHDL Test Bench
- Embedded Processor

File name:
decodificador

Location:
C:\proyectos_XILINX\IP3_SED

☒ Add to project

More Info Next > Cancel

New Source Wizard

Define Module
Specify ports for module.

Entity name: decodificador

Architecture name: Behavioral

Port Name	Direction	Bus	MSB	LSB
bcd	in	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0
led	out	<input checked="" type="checkbox"/>	6	0
	in	<input type="checkbox"/>		
	in	<input type="checkbox"/>		
	in	<input type="checkbox"/>		
	in	<input type="checkbox"/>		
	in	<input type="checkbox"/>		
	in	<input type="checkbox"/>		
	in	<input type="checkbox"/>		
	in	<input type="checkbox"/>		
	in	<input type="checkbox"/>		

More Info < Back Next > Cancel

Tras completar el asistente, se genera el esqueleto del código VHDL que hay que completar con la descripción del diseño (ver figura en la página siguiente). El profesor hará los comentarios pertinentes respecto al nuevo tipo de puertos declarados.

```

19 -----
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
23 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
24
25 ---- Uncomment the following library declaration if instant
26 ---- any Xilinx primitives in this code.
27 --library UNISIM;
28 --use UNISIM.VComponents.all;
29
30 entity decodificador is
31     Port ( bcd : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
32           led : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
33 end decodificador;
34
35 architecture Behavioral of decodificador is
36
37 begin
38
39
40 end Behavioral;
41

```

A continuación se simplifican las funciones empleando los mapas de Karnaugh. Si hacemos esto, las expresiones lógicas a implementar son:

$$led(6) = \overline{bcd(3)} \cdot \overline{bcd(2)} \cdot \overline{bcd(1)} + bcd(2) \cdot bcd(1) \cdot bcd(0)$$

$$led(5) = bcd(1) \cdot bcd(0) + \overline{bcd(3)} \cdot \overline{bcd(2)} \cdot bcd(0) + \overline{bcd(3)} \cdot \overline{bcd(2)} \cdot bcd(1)$$

$$led(4) = bcd(0) + \overline{bcd(3)} \cdot \overline{bcd(2)} \cdot \overline{bcd(1)}$$

$$led(3) = \overline{bcd(3)} \cdot \overline{bcd(2)} \cdot \overline{bcd(1)} \cdot \overline{bcd(0)} + bcd(2) \cdot \overline{bcd(1)} \cdot \overline{bcd(0)} + bcd(2) \cdot bcd(1) \cdot bcd(0)$$

$$led(2) = \overline{bcd(3)} \cdot \overline{bcd(2)} \cdot bcd(1) \cdot \overline{bcd(0)}$$

$$led(1) = bcd(2) \cdot \overline{bcd(1)} \cdot bcd(0) + bcd(2) \cdot bcd(1) \cdot \overline{bcd(0)}$$

$$led(0) = \overline{bcd(3)} \cdot \overline{bcd(2)} \cdot \overline{bcd(1)} \cdot bcd(0) + bcd(2) \cdot \overline{bcd(1)} \cdot \overline{bcd(0)}$$

Para describir estas funciones, se proporciona el código que puede ser copiado en el script de VHDL. Nótese que se han introducido señales intermedias, definidas en la parte declarativa de la arquitectura. Estas señales, al ser de conexión interno, pueden leerse y escribirse, tal y como se efectúa en el código. De esta manera, las ecuaciones lógicas que hay que escribir no ocupan líneas demasiado largas y también ganamos en claridad.

A continuación se muestra la parte del código que describe el decodificador de 7 segmentos. Si se ha comprendido el código, se recomienda usar las herramientas de copiar y pegar para añadirlo al script abierto en el entorno de desarrollo.

architecture Behavioral of decodificador is

```
signal and1_led6, and2_led6          : std_logic;
signal and1_led5, and2_led5, and3_led5 : std_logic;
signal and1_led4                      : std_logic;
signal and1_led3, and2_led3, and3_led3 : std_logic;
signal and1_led1, and2_led1          : std_logic;
signal and1_led0, and2_led0          : std_logic;
```

begin

```
and1_led6 <= ((not(bcd(3))) and (not(bcd(2)))) and (not(bcd(1)));
and2_led6 <= (bcd(2) and bcd(1)) and bcd(0);
and1_led5 <= bcd(1) and bcd(0);
and2_led5 <= ((not(bcd(3))) and (not(bcd(2)))) and bcd(0);
and3_led5 <= ((not(bcd(3))) and (not(bcd(2)))) and bcd(1);
and1_led4 <= (bcd(2) and not(bcd(3))) and (not(bcd(1)));
and1_led3 <= ((not(bcd(3))) and (not(bcd(2)))) and (bcd(0) and (not(bcd(1))));
and2_led3 <= ((bcd(2)) and (not(bcd(1)))) and (not(bcd(0)));
and3_led3 <= (bcd(2) and bcd(1)) and bcd(0);
and1_led1 <= (bcd(2) and not(bcd(1))) and bcd(0);
and2_led1 <= (bcd(2) and bcd(1)) and (not(bcd(0)));
and1_led0 <= ((not(bcd(3))) and (not(bcd(2)))) and (bcd(0) and (not(bcd(1))));
and2_led0 <= (bcd(2) and not(bcd(1))) and (not(bcd(0)));


led(6) <= and1_led6 or and2_led6;
led(5) <= (and1_led5 or and2_led5) or and3_led5;
led(4) <= bcd(0) or and1_led4;
led(3) <= (and1_led3 or and2_led3) or and3_led3;
led(2) <= ((not(bcd(3))) and (not(bcd(2)))) and (bcd(1) and (not(bcd(0))));
led(1) <= and1_led1 or and2_led1;
led(0) <= and1_led0 or and2_led0;
```

end Behavioral;

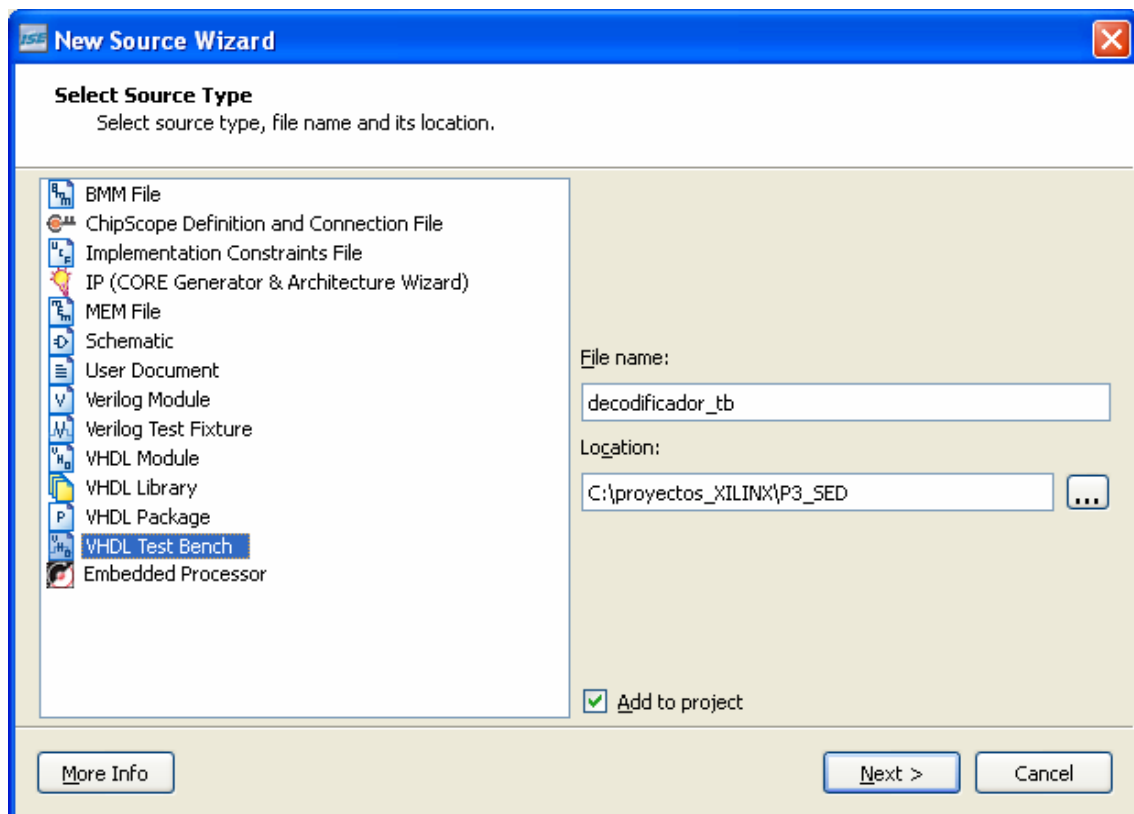
4.- Simulación


Una vez descrito el circuito, tenemos que comprobar que hace lo que deseamos. Debemos realizar una simulación que nos dé unos valores de salida acordes con la tabla de funcionamiento que decodificador que figura al principio de este documento.

Nuevamente creamos una nueva fuente, un test-bench de nombre **decodificador_tb**, que asociaremos al fichero que queremos testear, **decodificador.vhd**. En la página siguiente figura la primera ventana del asistente.




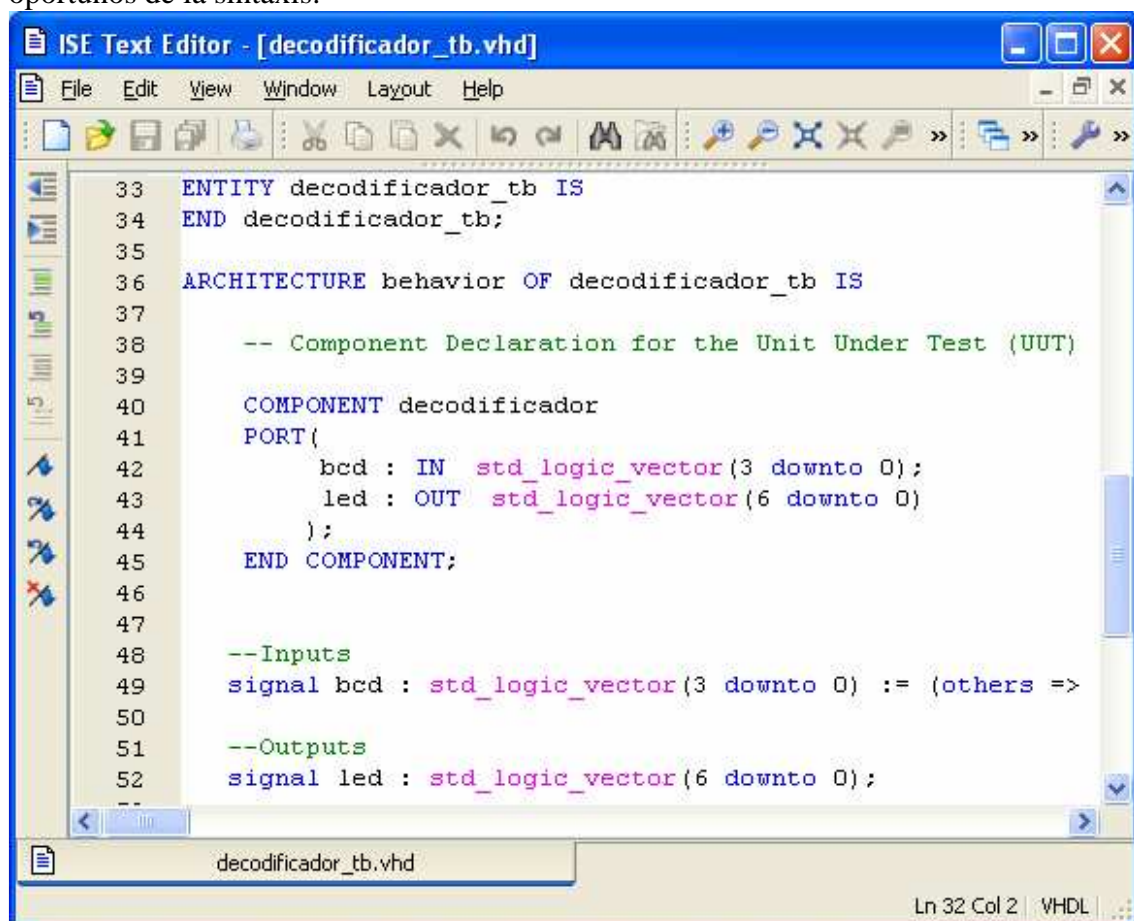A continuación se muestra el código del test-bench. El profesor hará los comentarios oportunos de la sintaxis.



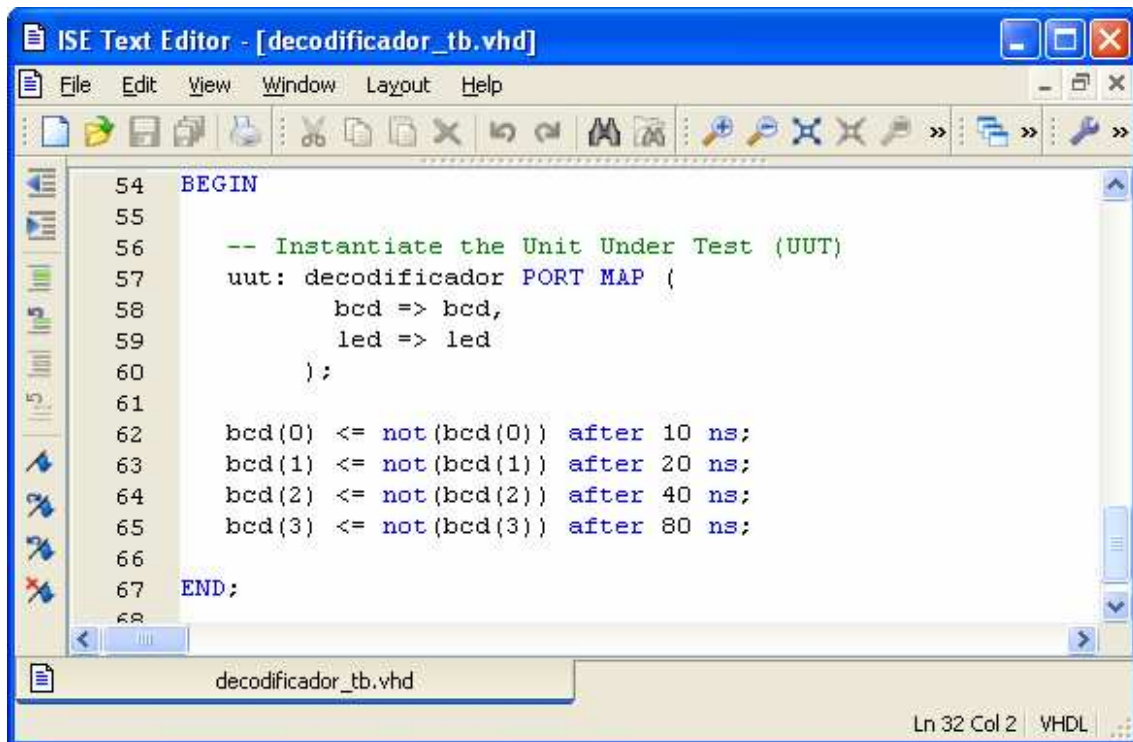

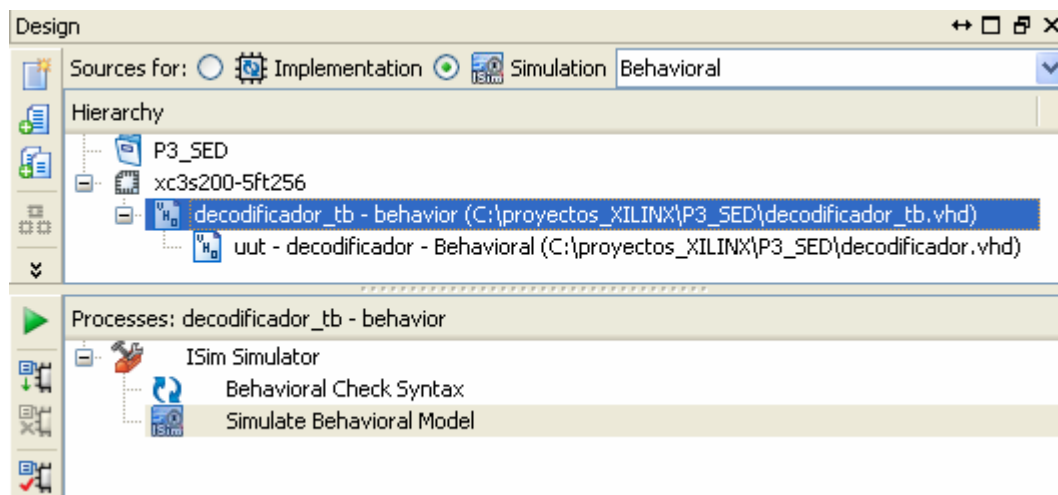Podemos comprobar la jerarquía del proyecto, y ver que, efectivamente, el test-bench encapsula al código VHDL que vamos a simular. Todo esto en la vista *Sources for Simulation*.




Manteniendo seleccionado el test-bench (como en la figura). Ejecutamos el comando *Simulate Behavioral Model* para ver los valores de salida de la simulación y contrastarlos con la tabla de la verdad del circuito.

RECORDATORIO:

Una sólo simulación simultáneamente. Si deseamos lanzar una nueva simulación, deberemos cerrar la actual.

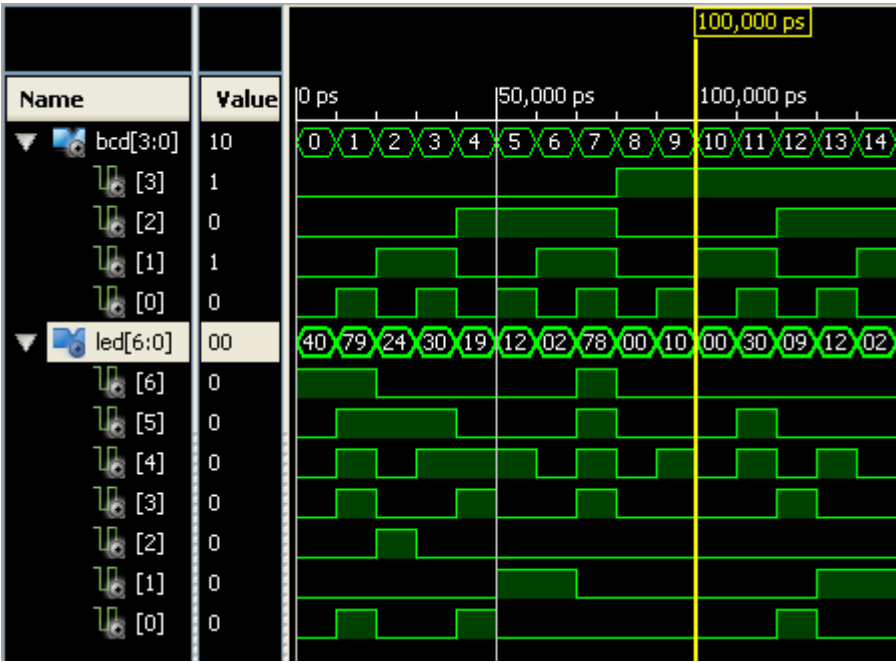A continuación se muestran los resultados de la simulación y la tabla de la verdad en la que se ha incluido una nueva columna con los datos agrupados en notación hexadecimal. El profesor comentará la manera de visualizar la simulación como aparece en la figura.




bcd(3)	bcd(2)	bcd(1)	bcd(0)	led(6) g	led(5) f	led(4) e	led(3) d	led(2) c	led(1) b	led(0) a	led (hexa)
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	40
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	79
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	24
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	30
0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	19
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	02
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	78
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	XX
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	XX
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	XX
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	XX
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	XX
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	XX

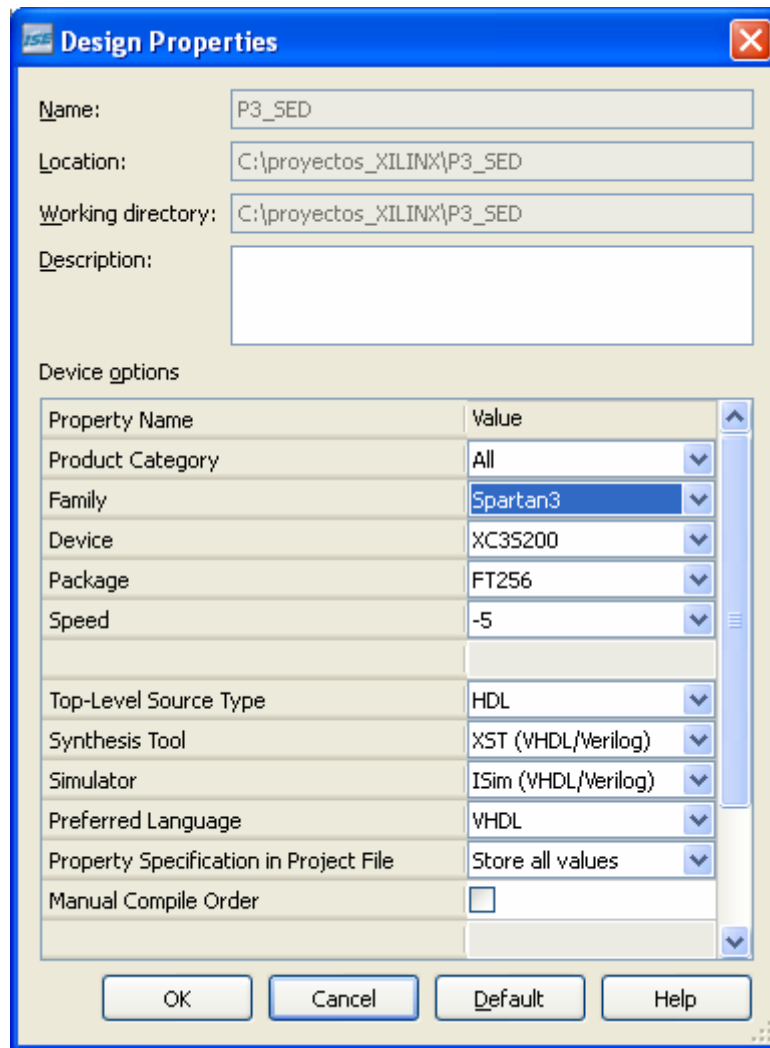5.- Selección de la placa de desarrollo

Para los siguientes pasos de la fase de diseño es necesario especificar el tipo de dispositivo FPGA sobre el que se a implementar las funciones lógicas.

El profesor explicará cómo se selecciona la FPGA y qué FPGA se va a emplear. La ventana donde se realiza esta elección aparece en la siguiente figura:




6.- Asignación de pines de la FPGA

En este punto el diseñador puede abstraerse de todos los procesos que tienen lugar a partir de ahora. No obstante, el entorno permite modificar y seleccionar parámetros y características en todos estos procesos, a conveniencia por parte del propio diseñador.

Una de las cosas que puede hacer es lo que se denomina **restricciones de usuario (user constraints)** en inglés). Estas restricciones pueden ser temporales (especificar unos ciertos requerimientos de velocidad, por ejemplo) o de ubicación (en qué lugar físico de la FPGA implementaremos nuestro circuito lógico) o de asignación de pines (en qué pines físicos del dispositivo FPGA pondremos nuestros puertos de entrada y salida).

La placa de desarrollo suele constar de una FPGA y ciertos periféricos conectados a ella que son útiles para comprobar en el propio circuito nuestro diseño. Estos periféricos suelen ser interruptores, botones, leds, displays, conectores serie, VGA y otros muchos.

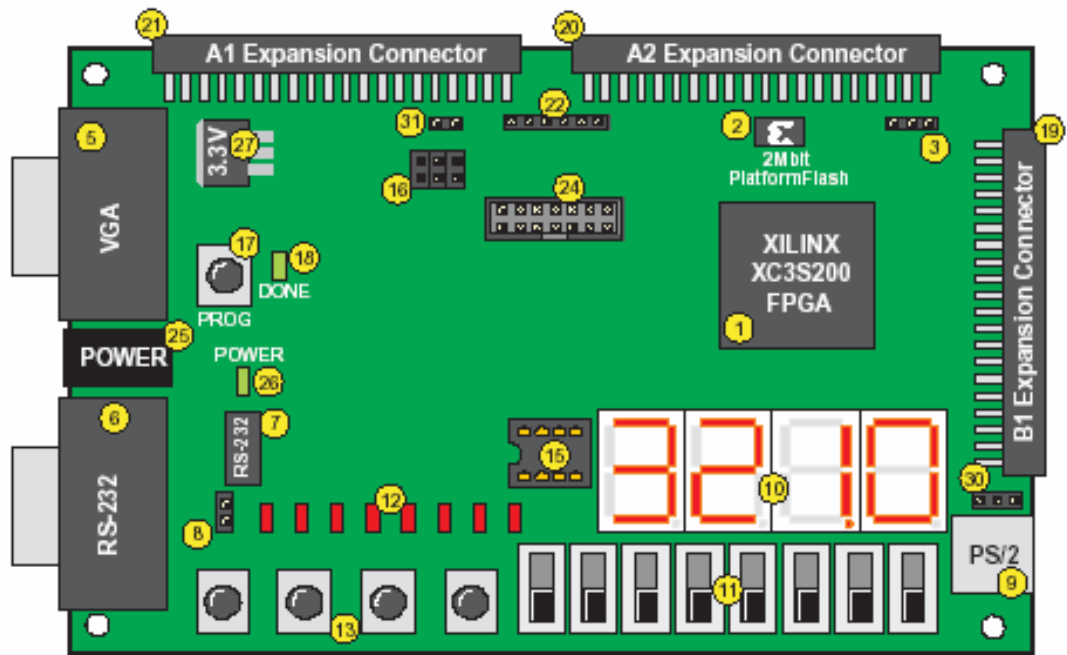
Un ejemplo se presenta en el siguiente esquema:




ug130_c1_02_042704

En nuestro diseño deseamos conectar la entrada **bcd** a 4 interruptores como los de la figura (11) y la salida **led** a un display como los de la figura (10). Normalmente los fabricantes proveen en las hojas de características de sus placas de una serie de tablas que asocian cada periférico con un pin de la FPGA.

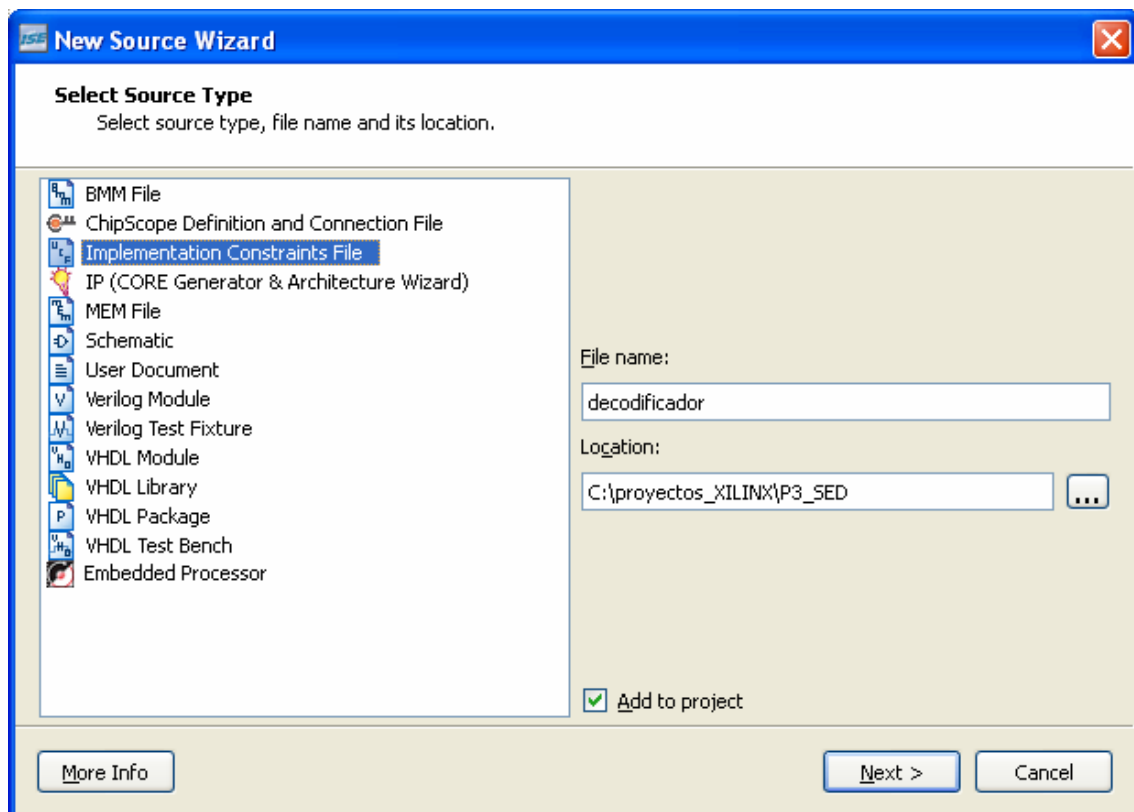Para realizar la asignación debemos crear una nueva fuente (*New Source*).




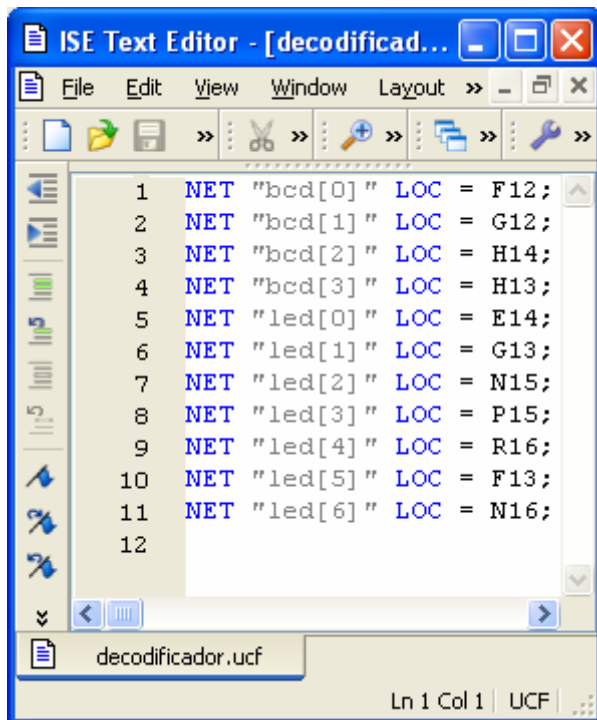

En el asistente seleccionamos *Implementation Constraints File*. Esto generará un fichero de texto con extensión UCF (acrónimo de *User Constraints File*) en el que introduciremos la asignación de pines a cada puerto de entrada o salida de nuestro diseño.

En la figura aparece un ejemplo de asignación de pines para una FPGA Spartan-3 XS200. El profesor proporcionará la información de los pines de la FPGA de la que se disponga ese día en el laboratorio.

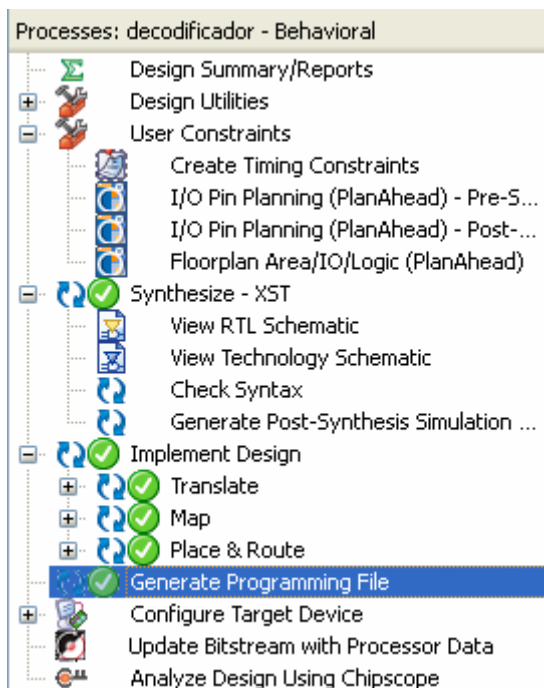7.- Implementación y generación del fichero de configuración




Los últimos pasos del diseño se realizan ejecutando el comando *Generate Programming File*. Haciendo esto, se ejecutarán todos los pasos necesarios para implementar el diseño (*Implement Design: Translate, Map, y Place & Route*). Si todo va bien, aparecerá en cada una de estas fases un icono confirmativo de color verde, como en la figura.

El profesor comentará en qué consiste cada una de estas etapas.

Si todo se ha ejecutado satisfactoriamente se generará el archivo **decodificador.bit**, con toda la información para configurar satisfactoriamente la FPGA. El profesor le indicará cómo.

8.- Ejercicios

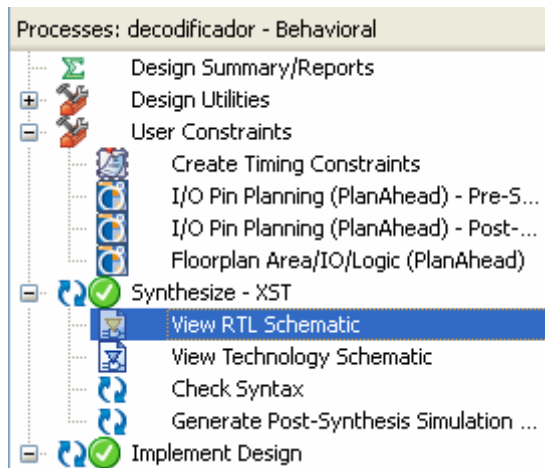1. Ejecutar el comando *View RTL Schematic*. Observar los resultados que se obtienen.
2. Ejecutar el comando *View Technology Schematic*. Observar los resultados que se obtienen. Las LUT que aparecen son generadores de funciones implementadas con memorias de 16 posiciones de 1 bit.



3. Para diseños lógicos complejos, la descripción a través de VHDL de flujo de datos (ecuaciones lógicas) no resulta ser la manera de descripción más eficaz. Sustituir la descripción del decodificador por la que se muestra en la figura, que responde a una descripción en un nivel de abstracción mayor usando VHDL funcional o comportamental.

El sintetizador se encarga de traducir esta descripción a hardware. Simular el diseño usando esta forma alternativa de descripción para verificar que los

resultados que se obtienen son los mismos. Repetir ejercicios 1 y 2 nuevamente.

```

35 architecture Behavioral of decodificador is
36
37 begin
38
39 --bcd-to-seven-segment decoder
40 --  bcd:  in   STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
41 --  led:   out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
42 --
43 -- segment encoinputg
44 --      0
45 --      ---
46 --  5 |   | 1
47 --      ---  <- 6
48 --  4 |   | 2
49 --      ---
50 --      3
51
52   with bcd select
53   led<= "1000000" when "0000",  --1
54         "1111001" when "0001",  --1
55         "0100100" when "0010",  --2
56         "0110000" when "0011",  --3
57         "0011001" when "0100",  --4
58         "0010010" when "0101",  --5
59         "0000010" when "0110",  --6
60         "1111000" when "0111",  --7
61         "0000000" when "1000",  --8
62         "0010000" when "1001",  --9
63         "0111111" when others;  ---
64
65 end Behavioral;
  
```

Ln 1 Col 1 VHDL